

1^ο ΣΕΚ-..... Λάρισας
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧ. ΗΛ/ΓΙΑΣ.
 ΤΟΜΕΑΣ :
 ΤΑΞΗ :
 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:

Σχολική Χρονιά: 201... –201..
 Ονοματεπώνυμο μαθητή:
 Ομάδα:
 Ημερομηνία:// 201 ...

ΦΥΛΛΟ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νο : 13


Ονοματεπώνυμο μαθητή:

ΤΙΤΛΟΣ : Κατασκευή Ε.Η.Ε. με δύο φωτιστικά σημεία και ένα διακόπτη κομμιτατέρ & με ρευματοδότη κάτω από το διακόπτη

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

✓ Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

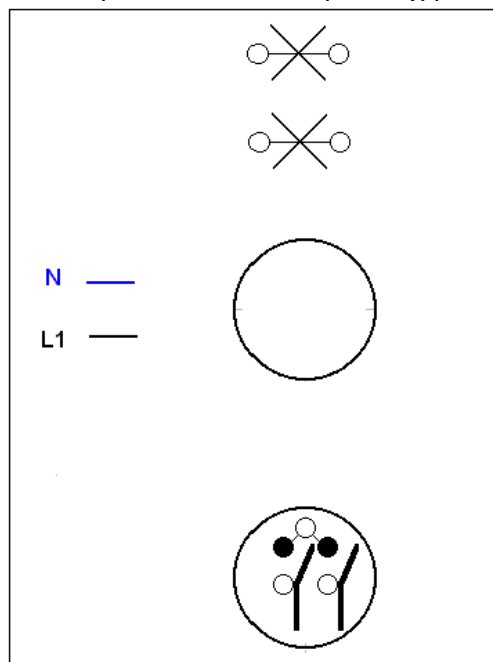1. Σχεδιάστε εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση με δύο φωτιστικά σημεία που βρίσκονται στην ίδια θέση και ένα διακόπτη διαδοχής. Σε τι διαφέρει από το κύκλωμα της παρούσας άσκησης;




2. Στο κύκλωμα 13.2 έχουμε δύο κουτιά διακλάδωσης στο ένα από τα οποία δεν υπάρχουν καθόλου ενώσεις στο εσωτερικό του. Είναι απαραίτητη η παρουσία του;

ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΙΚΑ:

A / A	Περιγραφή οργάνου – υλικού	Ποσότητα	Τύπος – Εργοστάσιο κατασκευής
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

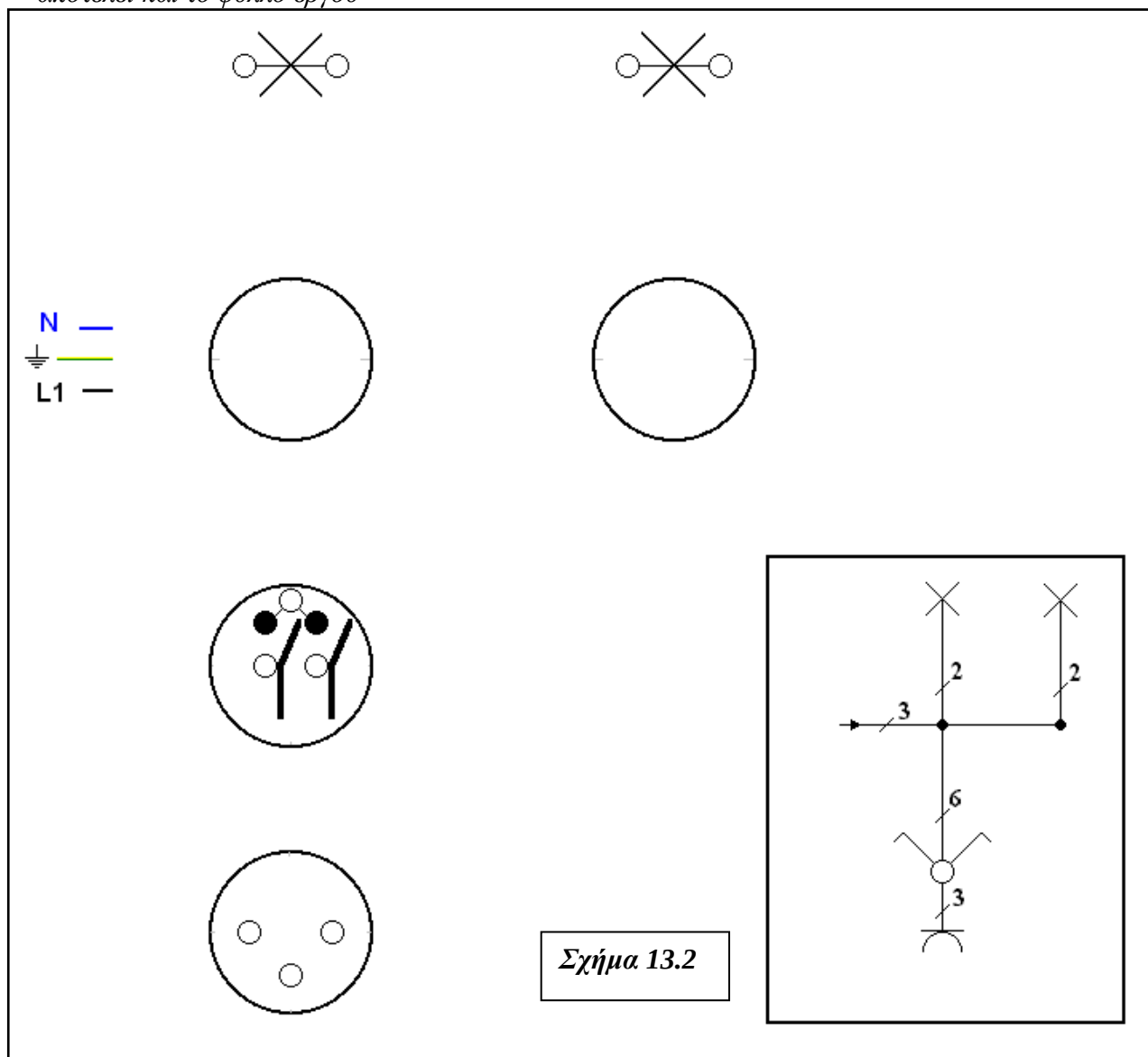- ✓ Σχεδιάστε το πολυγραμμικό κύκλωμα (Σχήμα 13.2) από το αντίστοιχο μονογραμμικό που θα αποτελεί και το φύλλο έργου



[illegible][illegible][illegible]

[illegible]