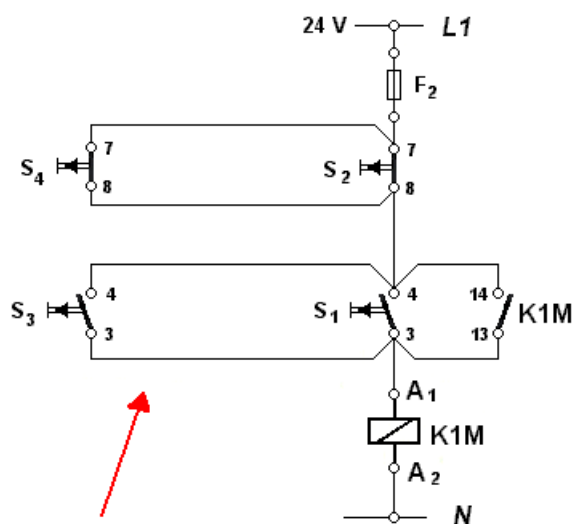


Σχολική Χρονιά: 201... –201..
Ονοματεπώνυμο μαθητή:
Ομάδα:
.....
.....
Ημερομηνία:// 201 ...

Ονοματεπώνυμο μαθητή:

✓ Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

2. Τι θα συμβεί αν συνδέσουμε τα μπουτόν stop παράλληλα μεταξύ τους στο δεύτερο βοηθητικό κύκλωμα που ελέγχουμε την συσκευή ή τη λυχνία από δυο σημεία;




Βοηθητικό κύκλωμα με
start - stop και αυτοσυγκράτηση

ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΙΚΑ:


A / A	Περιγραφή οργάνου – υλικού	Ποσότητα	Τύπος – Εργοστάσιο κατασκευής
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

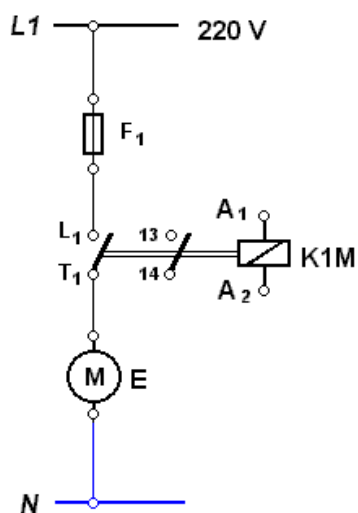✓ Σχεδιάστε στο φύλλο έργου που σας δίνεται ένα ενιαίο κύκλωμα από το κύριο (ισχύος κύκλωμα) και το βοηθητικό κύκλωμα.



Κύκλωμα ισχύος

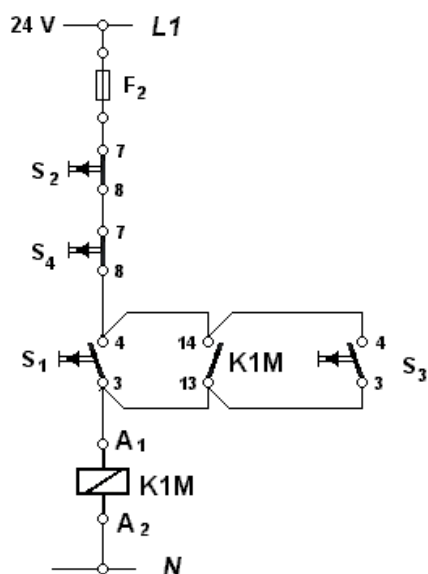

Βοηθητικό κύκλωμα με
2 start - stop και αυτοσυγκράτηση

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....